
## **Shift register = Siirtorekisteri**

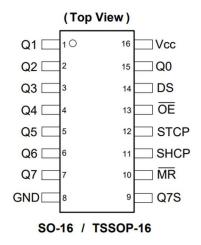

Vcc = Supply voltage = Syöttöjännite

Q0-Q7 = Parallel Data output 0-7 = Rinnakkainen tiedonanto

DS = Serial Data Output = Sarjatietojen syöttö

OE = Output Enable Input = Ulostulon hallinta

STCP = Storage Register Clock Input = Tallennusrekisterin kellotulo

SHCP = Shift Register Clock Input = Siirtorekisterin kellotulo

MR = Master Reset Input = Pääresetointi

Q7S = Serial Data Output = Sarjatietojen syöttö

Kytkentä tehty seuraavasti.

#### Siirtorekisterin kytkennät:

GND (Pin 8) = Kytketty maahan

VCC (Pin 16) = Kytketty 5 volttiin

OE (Pin 13) = Kytketty maahan

MR (Pin 10) = Kytketty 5 volttiin

Q7S (Pin 9) = Kytketty toisen siirtorekisterin DS pinniin 14

Q1-7 (Pin 1-7) = Kytketty 7-Segmentin näytön kirjaimiin **A-G** (1 = A, 2 = B, 3 = C jne.)


#### Arduinoon kytketty siirtorekisteristä:

DS (Pin 14) = Kytketty Arduinon pinniin 11 (Sininen johto) (DATA PIN)

SH\_CP (Pin 11) = Kytketty Arduinon pinniin 12 (Keltainen johto) (LATCH PIN)

ST\_CP (Pin 12) = Kytketty Arduinon pinniin 8 (Vihreä johto) (CLOCK PIN)

# Shift register = Siirtorekisteri

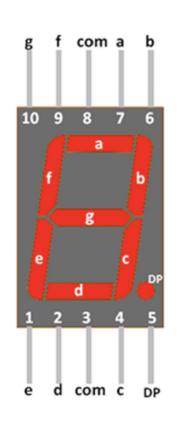

### 7-Segmentin kytkentä:

$$dp(5) = Q0$$

$$A(7) = Q1$$

$$C(4) = Q3$$

$$D(2) = Q4$$

$$E(1) = Q5$$

$$F(9) = Q6$$

$$G(10) = Q7$$

Com = Kytketty maahan.

Näyttö on cathode-tyyppinen.

Käytetty 470-ohmin vastuksia.

**Shift register = Siirtorekisteri**